

Mekkora az eredő ellenállása a C és D pont közé eső vezetőnek?

