

Egy áramforrás sarkaira kapcsolt  $15\ \Omega$  ellenállású fogyasztón  $2\ \text{A}$  erősségű áram folyik. Az áramkörbe a fogyasztóval sorba kapcsolunk még egy  $3\ \Omega$ -os ellenállást. Mekkora lesz így az áramerősség?