

Egy $1000\ \Omega$ -os csúszóellenálláson 2000 menet van. Mekkora a feszültség $1 - 1$ menet végei között, ha az ellenállást 200 voltra kötjük? Hány menetről vehetünk le a 6 V -os izzólámpához feszültséget?