

Izzólámpát elég nagy kondenzátoron át váltakozó áramú hálózatra kötve a lámpa világít. Többszöri ki-bekapcsolásnál előbb, vagy utóbb a lámpa kiég. Mi okozza a lámpa kiégését, és miért nem ég ki az első bekapcsoláskor?