

4,5 V-os zseblámpaizzót 220 voltos feszültségről akarunk égetni. Hogyan olcsóbb, előtétellenállással vagy feszültségosztóval (potenciométerrel)?