

Oldjuk meg a következő kérdést. A csillólámpa (ködfénylámpa) csak megfelelő előtétellenállással kapcsolható a feszültségforrásra, különben a csillólámpa tönkremegy. Egyes csillólámpák foglalatába be van építve az előtétellenállás, másoknál nem. Ha nem látunk bele a foglalatba, elektromos méréssel hogyan állapíthatjuk meg a lámpa tönkremenetele nélkül, hogy van-e a foglalatban előtétellenállás?