

A és B pontnak távolsága 40 km közöttük kétszálás vezeték fut, melynek ellenállása 800 ohm. Határozzuk meg, hogy az A ponttól milyen távolságra történt rövidzárlat, ha a voltmérő 10 V-ot, az ampermérő 40 mA-t jelez?

