

Kiszámítandók a felvázolt áramkörre vonatkozóan az alábbiak: 1. Mennyi az ellenállásrendszer eredő ellenállása?
2. Mennyi az átfolyó összes áramerősség (I)? 3. Mennyi áram folyik az egyes ellenállásokon? 4. Mennyi az A és B pont feszültsége (a telep egyik sarkához képest)?
A telep belső ellenállása elhanyagolható

