

Az *ábra* szerinti kapcsolásban *a)* mennyi a feszültség az *A* és *B* pontok között? *b)* Mekkora lesz a feszültség akkor, ha a vezeték az *X* pontban megszakítjuk?

