

Mekkora az A és B pontok közötti eredő ellenállás az alábbi két kapcsolásban, ha az egyes ellenállások $6\ \text{ohm}$ értékűek?

