

Egy  $0 - 10 \text{ V}$  méréshatárú,  $1000 \Omega$  belső ellenállású voltmérőt hogyan alakítunk át  $0 - 1 \text{ A}$  méréshatárú ampermérővé?