

Változtatható ellenállásunkat, melynek ellenállása $500\ \Omega$ és $5\ \text{k}\Omega$ között változik, alakítsuk át állandó értékű ellenállások hozzákapcsolásával úgy, hogy az eredő ellenállás $5\ \text{k}\Omega$ és $8\ \text{k}\Omega$ között változhasson!