

Lehet-e az ábrán látható kondenzátorok kapacitását úgy megválasznunk, hogy az eredő kapacitás *a)* és *b)* esetekben egyenlő legyen. A kapacitásoknak milyen követelményeknek kell eleget tenniük?

