

Bizonyítsuk be, hogy ha egy E elektromotoros erejű, R_b belső ellenállású teleppel táplált Wheatstone-híd hídágának megszakításakor valamelyik ágban az áramerősség nem változik meg, akkor a híd ki van egyenlítve.