

Készíts kapcsolási rajzot a  $2, 3, \dots, n$  helyen kapcsolható (lépcsőházi) lámpáról. (A használható kapcsolófajták: „váltókapcsoló”, „keresztkapcsoló”.)