

Határozzuk meg az *ábrán* látható kétpólusok Thevenin- és Norton-helyettesítő kapcsolását. (Lásd a „Lineáris hálózatokról” című cikkünket.)

