

Az itt adott kapcsolásban $E_1 = 20 \text{ V}$, $E_2 = 30 \text{ V}$, $E_3 = 50 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = R_3 = \dots = R_6 = 10 \Omega$. Kiszámítandók az egyes ellenállásokon áthaladó áramerősségek.

