

Milyen erősségű áram folyik az egyes ellenállásokon az *ábrán* látható kapcsolásban?

