

Mennyi az eredő ellenállás a *rajz* szerinti kapcsolásban? Mekkora az áram erőssége az egyes ellenállásokon, és mekkora feszültség van mindegyiken? Mekkora a telep által leadott és az egyes ellenállásokon felvett teljesítmény? (A telep belső ellenállása elhanyagolható!)

