

Öt darab azonos üzemi adatokkal rendelkező villamos melegítőt a *rajz* szerinti kapcsolásban használunk. Milyen arányban állnak az időegység alatt szolgáltatott hőmennyiségek? (Az ellenállások hőfokfüggésétől tekintsünk el!)

