

Van 3 db izzólámpánk a következő felirattal: 100 W, 110 V; 100 W, 120 V; 300 W, 120 V. Rendelkezésünkre áll két változtatható ellenállás, a hálózati feszültség 220 V. Állítsunk össze olyan áramkört, amelyben az izzók a kívánt üzemi feszültségen működnek.