

Az *ábrán* látható két kapcsolás közül melyik esetben nagyobb az eredő ellenállás?

