

Milyen feszültségek vehetők le az *ábrán* feltüntetett hálózat pontpárjairól, ha az egyes ellenállások értéke 42 ohm, és a feszültségforrás 84 voltos? Mekkora feszültségek vehetők le akkor, ha az ellenállások értéke az *ábrán* megadott indexek értékével számértékileg megegyezik (egységük ohm)?

