

Az *a)* ábra szerinti kapcsolást összeállítva a műszerekről a következő értékeket olvashatjuk le: $U_1 = 100 \text{ V}$, $I_1 = 50 \text{ mA}$. A *b)* ábra szerinti kapcsolásban pedig $U_2 = 25 \text{ mV}$, $I_2 = 2,5 \text{ A}$. Mit számíthatunk ki a mérési eredményekből?

