

Mekkora áram folyik át a $3R$ ellenállású ágba az ábrán látható kapcsolás esetén? (Legyen pl. $U = 6\text{ V}$, $R = 1\ \Omega$.)

