

Melyik az a hálózat, amely 5 db $1\text{ k}\Omega$ -os ellenállásból, valamint egy egyszerű kapcsolóból áll, és eredő ellenállása a kapcsoló állásától függően $1\text{ k}\Omega$ vagy $1,66\text{ k}\Omega$?