

Rendelkezésünkre áll egy 1 ohmos, két 2 ohmos, egy 3 ohmos és egy 4 ohmos ellenállás. Állítsunk össze egy olyan hálózatot, melynek eredő ellenállása változatlan marad, ha az egyik ellenállást kivesszük.