

Egy hosszú pincében bizonyos távolságonként izzólámpák vannak a falra szerelve, alattuk egy-egy villanykapcsolóval. A pincén végigmenve a kapcsolókat egymás után bekapcsoljuk, ezáltal a kapcsoló fölött levő izzó meggyullad, az előző pedig elalszik. Javasoljunk kapcsolást! A villanykapcsolók az *ábrán* látható ún. alternatív kapcsolók.

