

Mennyi az *ábrán* látható 66 Ω -os ellenállásokból összeállított kapcsolat eredő ellenállása?

