

Egy telepből, ellenállásokból és egy változtatható ellenállásból álló kapcsolás (lásd az *a*) ábrát) kimenetén mérhető feszültséget a változtatható ellenállás csúszóérintkezője helyzetének függvényében a *b*) ábra mutatja. Tervezzük meg a kapcsolást!

