

Az *ábra* szerinti potenciométer ellenállása az *A* és *B* pontok között $1000\ \Omega$. Mekkora az *A* és *C* pontok közötti ellenállás, ha a csúszóérintkező középhelyzetben van? Mekkora ez az ellenállás, ha az *A* és *B* pontokat összekötjük? Mekkora ez az ellenállás, ha az *A* és *B* pontok közé egy $1500\ \Omega$ -os ellenállást kapcsolunk?

