

Egy zárt dobozban levő két kivezetésre elhanyagolhatóan kis belső ellenállású 1,5 V-os telepet és egy ampermérőt kapcsolva 1 A-es, a telep polaritását megfordítva 2 A-es áramot mutat a műszer (lásd az *ábrát*). Mi lehet a dobozban?

