

Az *ábrán* látható kapcsolásban a voltmérő 20 V-ot mutat. Ha a kapcsolót zárjuk, a voltmérő 0,5 V-ot, az árammérő 1 A-t jelez. Milyen adatokra tudunk következtetni a mért értékekből?

