

Egy fekete dobozon négy kivezetés van. Bármelyik két kivezetés között $9,4\text{ k}\Omega$ ellenállást mérünk. Mi lehet a dobozban?