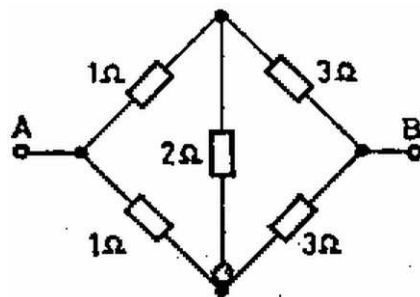


Mekkora az *ábrán* látható kapcsolásban a fogyasztók eredő ellenállása az *A* és *B* pontok között?



571. gyakorlat