

Az *ábrán* látható *A* és *B* izzólámpák kívülről nézve teljesen egyformák, kivéve azt, hogy a *B* spirálja vastagabb drótból készült. Melyik fog fényesebben világítani, ha a 220 V-os hálózatra kapcsoljuk őket, és miért?

