

Adott két ellenállás ( $R_1$  és  $R_2$ ), amelyeket egyszer sorba, egyszer pedig párhuzamosan kapcsolunk egy telepre. Az ellenállásokon eső összteljesítmény mindkét kapcsolás esetén megegyezik. Mekkora a telep belső ellenállása?