

Mi a kapcsolat az U_1 , U_2 , U_3 Földhöz képest mért feszültségek között, ha az egyenlő nagyságú R ellenállások közös pólusa és a föld közé kapcsolt műszer nem mutat áramot? (Lásd az „Analog számológépek” c. cikkünket!)

