

Határozzuk meg az ábrán látható módon kapcsolt 16 egyenlő ellenállás eredő ellenállását az  $A$  és  $B$  pontok között.

