

Mekkora a kimenő (X) feszültség, ha az R_1 potenciométer 100 ohmos, az R_2 potenciométer 1500 ohmos, az R_3 ellenállás pedig 3 ohmos? A potenciométerek karja éppen a skála közepén van. Mekkora lenne a kimenő feszültség, ha mindhárom ellenállás 100 ohmos lenne? Melyiket helyesebb tehát az „Analog P” számológépben alkalmazni? (L. az „*Analóg számológépek*” c. cikket az 1962. decemberi számban a 225. oldalon!)