

Állapítsuk meg az R ellenállás értékét az *ábrán* látható összeállításban, ha a középső ágba beiktatott árammérő $1,75\text{ A}$ -t mutat.

