

Mi történik nyitott és zárt kapcsolóállásban? (R és U adottak.)

