

Mennyi az ábrán látható ellenálláshálózat eredő ellenállása az A és B pontok között, ha az egyes téglalapokba beírt számok az ohmokban mért ellenállásokat jelentik?

