

Hogyan lehet egy nem hitelesített galvanométer R_x belső ellenállását meghatározni és a műszert hitelesíteni, ha U , R_1 és R_2 adottak, és az ugyancsak ismert R változtatható?

