

A *vázlaton* feltüntetett végtelen nagy belső ellenállású voltmérő a kapcsoló bekapcsolása után 50 V-tal kisebb feszültséget jelez, mint nyitott kapcsoló esetén.

- a) Mekkora a telep feszültsége, ha a telep belső ellenállása elhanyagolható?
  - b) Mekkora a telep által leadott teljesítmény a kapcsoló nyitott, illetve zárt állása esetén?
- (Lásd a KML 1966. évi novemberi számának 164. oldalán kezdődő cikket!)

