

Mi a feltétele annak, hogy az alábbi kapcsolásban a feszültség és az áramerősség azonos fázisban legyen? Ez esetben mekkora az ellenállás?

