

Mi a feltétele annak, hogy az ábra szerinti kapcsolásban a műszeren ne menjen át áram? Hogyan használhatnánk fel ezt a híd-kapcsolást az ismeretlen  $L_1$  mérésére, ha  $L_2$ ,  $R_3$  és  $R_4$  ismertek és önindukciómentes, változtatható ellenállásunk van?

