

Vizsgáljuk az R_t ellenálláson megjelenő feszültséget mint a bemenő feszültség frekvenciájának függvényét az itt vázolt kapcsolási rajzokon feltüntetett esetekben!

