

Milyen erősségű áram folyik az egyes ellenállásokon az *ábra* szerinti kapcsolásban?

