

Az *ábrán* látható négyzetháló alakú elrendezésben minden ellenállás nagysága  $R$ . Számítsuk ki a két szemköztí csúcs között mérhető ellenállást!

